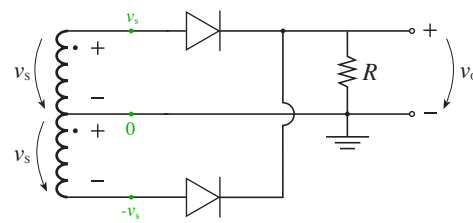
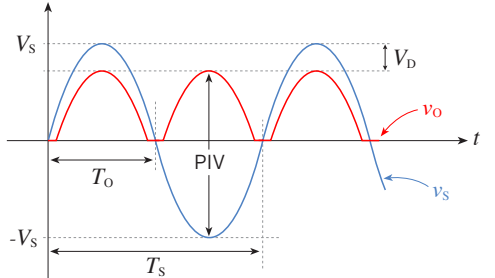
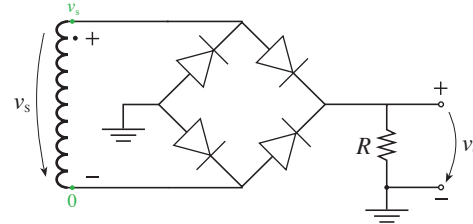
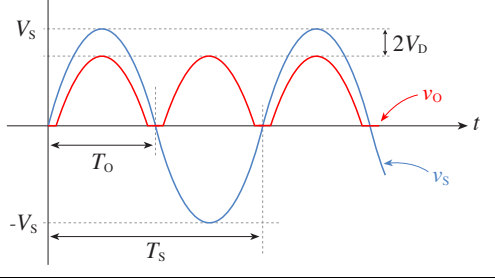
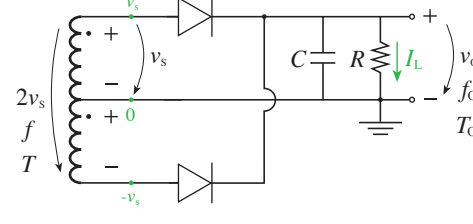
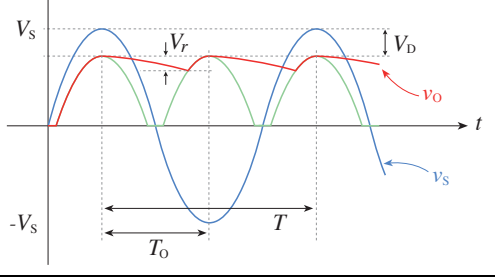
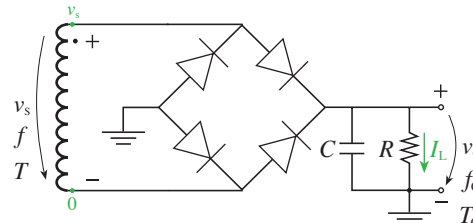
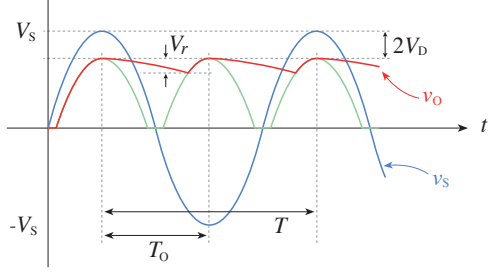


RETIFICADOR		CIRCUITO	TENSÃO			CORRENTE
			Entrada (Source) / Saída (Out)	Pico / Média / Eficaz	PIV / RIPPLE	Carga / Díodo
MEIA ONDA	Onda	<p>Ideal</p>		$V_{Op} = V_s$ $V_{Om} = \frac{V_s}{\pi}$ $V_{Oef} = \frac{V_s}{2}$	<p>PIV - Peak Inverse Voltage</p> <p>RIPPLE - Tensão de Ondulação Pico a Pico</p> <p>PIV = V_s</p>	$I_L = \frac{V_{Om}}{R}$
		<p>Tensão Constante, ($V_D \approx 0,7 V$)</p>		$V_{Op} = V_s - V_D$ $V_{Om} \approx \frac{V_{Op}}{\pi}$ $V_{Oef} \approx \frac{V_{Op}}{2}$ <p>($V_D \ll V_s$)</p>	<p>PIV = V_s</p>	
	Pico (com filtro de condensador)	<p>Tensão Constante, ($V_D \approx 0,7 V$)</p>		$V_{Op} = V_s - V_D$ $V_{Om} = V_{Op} - \frac{1}{2}V_r$	<p>PIV $\approx 2V_s - V_D - \frac{1}{2}V_r$</p> <p>$V_r \approx \frac{V_{Op}}{fRC}$</p> <p>($RC \gg T = \frac{1}{f}$)</p>	$I_{Dm} = I_L \left(1 + \pi \sqrt{\frac{V_{Op}}{2V_r}} \right)$ $I_{Dp} = I_L \left(1 + 2\pi \sqrt{\frac{V_{Op}}{2V_r}} \right)$

RETIFICADOR		CIRCUITO	TENSÃO			CORRENTE
			Entrada (Source) / Saída (Out)	Pico / Média	PIV / RIPPLE	Carga / Díodo
ONDA COMPLETA	Onda	 <p>Com transformador de ponto médio</p>		$V_{Op} = V_S - V_D$ $V_{Om} \approx \frac{2V_{Op}}{\pi}$ $(V_D \ll V_S)$	$PIV = 2V_S - V_D$	$I_L = \frac{V_{Om}}{R}$
		 <p>Ponte retificadora</p>		$V_{Op} = V_S - 2V_D$ $V_{Om} \approx \frac{2V_{Op}}{\pi}$ $(V_D \ll V_S)$	$PIV = V_S - V_D$	
	Pico (com filtro de condensador)	 <p>Com transformador de ponto médio</p>		$V_{Op} = V_S - V_D$ $V_{Om} = V_{Op} - \frac{1}{2}V_r$ $(RC \gg T = \frac{1}{f})$	$PIV = 2V_S - V_D$ $V_r \approx \frac{V_{Op}}{f_o RC}$ $(f_o = 2f)$	$I_L = \frac{V_{Om}}{R}$
		 <p>Ponte retificadora</p>		$V_{Op} = V_S - 2V_D$ $V_{Om} = V_{Op} - \frac{1}{2}V_r$ $(RC \gg T = \frac{1}{f})$	$PIV = V_S - V_D$ $V_r \approx \frac{V_{Op}}{f_o RC}$ $(f_o = 2f)$	$I_{Dm} = I_L \left(1 + \pi \sqrt{\frac{V_{Op}}{2V_r}} \right)$ $I_{Dp} = I_L \left(1 + 2\pi \sqrt{\frac{V_{Op}}{2V_r}} \right)$